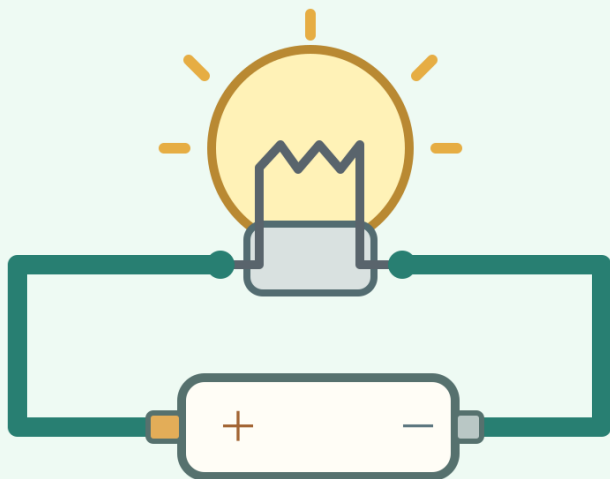


豆電球が光るつなぎ方

乾電池・導線・豆電球をつないで比べよう


1 つながる：光る



豆電球が光る

電気の通り道が一つの輪になる

2 はなれる：光らない

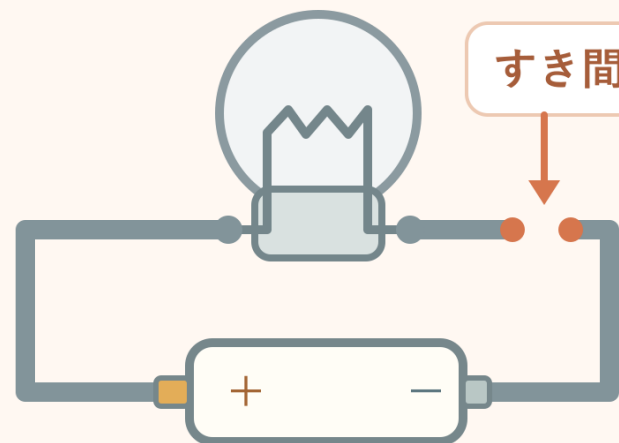

豆電球は光らない

途中がはなれると、輪ができない

※ 乾電池の＋極と－極を、導線と豆電球を通してつなぎます。