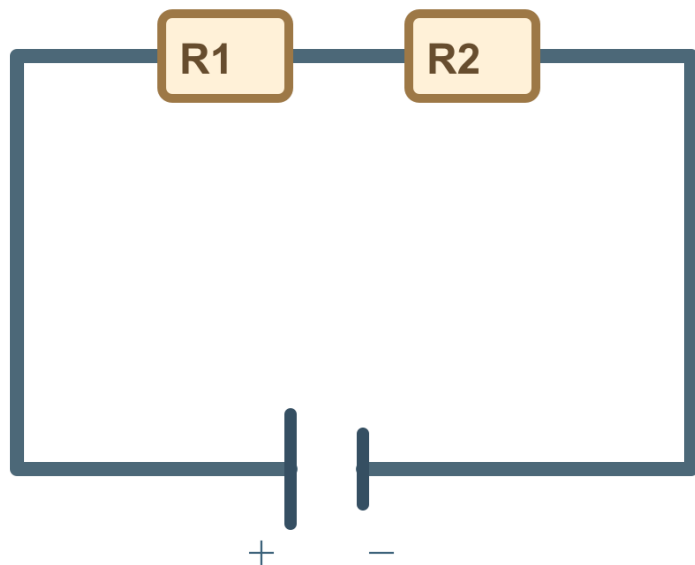


直列回路と並列回路


二つの抵抗のつなぎ方を比べよう

直列回路



通り道は1本

並列回路

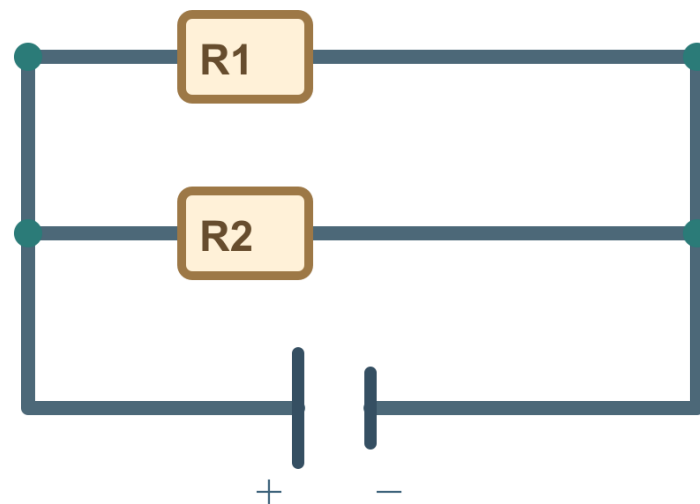

途中で枝分かれ

観察のポイント：R1とR2を通る道筋を、電源からたどりましょう。