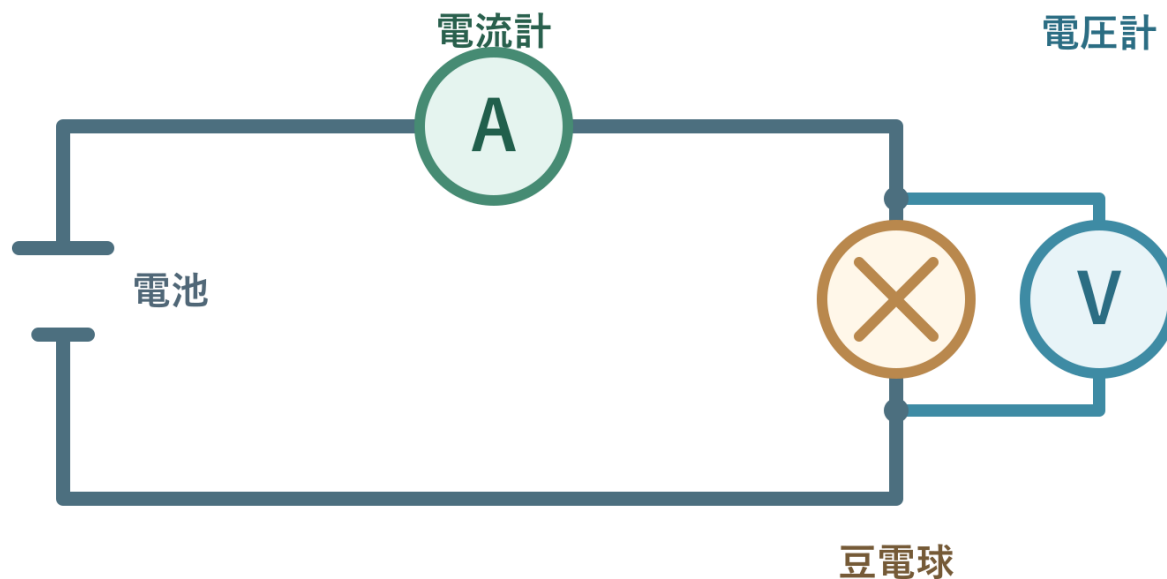


# 回路内の電流・電圧測定

豆電球に流れる電流と、豆電球に加わる電圧

## 測定器をつないだ回路



A

電流計  
直列

電流の通り道に入れる

V

電圧計  
並列

豆電球の両端につなぐ

電流計は直列、電圧計は測りたい部分に並列につなぎます。

接続位置の模式図です。実験では端子と測定範囲を確認します。